

## Lösningsförslag övningsuppgifter 2025-04-04

1. Du ska konstruera en heladderare innehållande tre insignaler A, B och  $C_{IN}$  (*carry in*) samt två utsignaler S (*sum*) och  $C_{OUT}$  (*carry out*). Summan av insignalerna ska tilldelas till utsignal S. Eftersom S bara utgörs av en bit kan det hända att vi får en carry-bit, som ska tilldelas till utsignal  $C_{OUT}$ .

Man kan också tänka att utsignalerna tillsammans utgör ett 2-bitars tal, där  $C_{OUT}$  utgör MSB (mest signifikant bit), vilket kan uttryckas i en ekvation såsom visas nedan:

$$\{C_{OUT}, S\} = A + B + C_{IN}$$

Därmed gäller att

$$\{C_{OUT}, S\} = \begin{cases} \{0,0\} & \text{om } A + B + C_{IN} = 0 \\ \{0,1\} & \text{om } A + B + C_{IN} = 1 \\ \{1,0\} & \text{om } A + B + C_{IN} = 2 \\ \{1,1\} & \text{om } A + B + C_{IN} = 3 \end{cases}$$

- Rita upp en sanningstabell för heladderaren. Härled sedan logiska ekvationer för heladderarens utsignaler S och  $C_{OUT}$ .
- Realisera grindnätet i CircuitVerse. Kontrollera att det fungerar korrekt.
- Implementera konstruktionen i VHDL via en modul döpt *full\_adder*. Välj FPGA-kort Terasic DE0 (enhet 5CEBA4F23C7). Toppmodulen ska ha samma namn som projektet.
- Skapa en testbänk döpt *full\_adder\_tb* och simulera samtliga åtta kombinationer 000 – 111 av insignalerna under 10 ns var. Den totala simuleringstiden ska alltså uppgå till 80 ns. Validera konstruktionen i ModelSim.
- Verifiera konstruktionen på ett FPGA-kort. Anslut insignaler A, B samt  $C_{IN}$  till var sin slide-switch samt utsignaler S samt  $C_{OUT}$  till var sin lysdiod, se databladet för PIN-nummer (finns [här](#)).

## Lösning

Vi börjar med att rita upp heladderarens sanningstabell utefter beskrivningen:

$ABC_{in}$	$C_{out}Sum$
000	00
001	01
010	01
011	10
100	01
101	10
110	10
111	11

Tabell 1: Sanningstabell för heladderaren.

Vi ritar om sanningstabellen ovan till Karnaugh-diagram för utsignaler  $C_{out}$  och Sum. Vi börjar med att rita Karnaugh-diagram för utsignal  $C_{out}$  såsom visas till höger.

Vi placerar insignal AB i y-led samt insignal  $C_{in}$  i x-led. Vi placerar AB i 2-bitars Grey-kod, alltså i ordningsföljden 00, 01, 11, 10, så att samtliga celler har en bit gemensam med samtliga intilliggande celler, inklusive ytterkanterna.

Vi lägger till ettor i de celler där  $C_{out} = 1$ . I sanningstabellen ser vi att  $C_{out} = 1$  för kombinationer  $ABC_{in} = 011, 101, 110$  samt 111. Vi struntar i att skriva ut nollor i övriga celler, då vi enbart är intresserade av ettorna.

Vi noterar i Karnaugh-diagrammet ovan att vi får tre block innehållande ettor. Vi ringar in dessa block med röd, grön respektive blå färg. De ettor som är inringade i rött har gemensamt att  $BC_{in} = 11$ . De ettor som är inringade i grönt har gemensamt att  $AB = 11$ . De ettor som är inringade i blått har gemensamt att  $AC_{in} = 11$ .

Därmed gäller att  $C_{out} = 1$  om  $AB = 11$ ,  $AC_{in} = 11$  eller  $BC_{in} = 11$ , vilket på boolesk algebra skrivs enligt nedan:

$$C_{out} = AB + AC_{in} + BC_{in}$$

Vi noterar att de två sista termerna har  $C_{in}$  gemensamt. Ekvationen ovan kan därmed omvandlas till


$$C_{out} = AB + (A + B)C_{in}$$

Vi ritar sedan Karnaugh-diagram för utsignal Sum såsom visas till höger.


Vi placerar insignal AB i y-led samt insignal  $C_{in}$  i x-led. Vi placerar AB i 2-bitars Grey-kod, alltså i ordningsföljden 00, 01, 11, 10, så att samtliga celler har en bit gemensam med samtliga intilliggande celler, inklusive ytterkanterna.

Vi lägger till ettor i de celler där Sum = 1. I sanningstabellen ser vi att  $S = 1$  för kombinationer  $ABC_{in} = 001, 010, 100$  samt 111. Återigen struntar vi i att skriva ut nollor i övriga celler, då vi enbart är intresserade av ettorna.

Vi noterar i Karnaugh-diagrammet ovan att vi inte får några vertikala eller horisontella block. Att ettorna är placerade sicksack indikerar dock ett XOR- eller XNOR-mönster. Vi får lösa ekvationen algebraiskt i stället.

 

Figur 1: Karnaugh-diagram för heladderarens utsignal  $C_{out}$ .

 

Figur 2: Karnaugh-diagram för heladderarens utsignal Sum.

## Digital konstruktion

Vi börjar med att skriva ut att  $\text{Sum} = 1$  då  $\text{ABC}_{\text{in}} = 001, 010, 100$  samt  $1111$  algebraiskt:

$$\text{Sum} = A'B'C_{\text{in}} + A'BC'_{\text{in}} + AB'C_{\text{in}}' + ABC_{\text{in}}$$

Vi noterar att de två första termerna har  $A'$  gemensamt, medan de två efterföljande termerna har  $A$  gemensamt. Genom att bryta ut  $A'$  respektive  $A$  kan ekvationen ovan transformeras till

$$\text{Sum} = A'(B'C_{\text{in}} + BC'_{\text{in}}) + A(B'C_{\text{in}}' + BC_{\text{in}}),$$

där  $B$  och  $C_{\text{in}}$  i den första termen bildar ett XOR-mönster:

$$B'C_{\text{in}} + BC'_{\text{in}} = B \wedge C_{\text{in}},$$

samtidigt som  $B$  och  $C_{\text{in}}$  i den andra termen bildar ett XNOR-mönster:

$$B'C_{\text{in}}' + BC_{\text{in}} = (B \wedge C_{\text{in}})'$$

Därmed gäller att

$$\text{Sum} = A'(B \wedge C_{\text{in}}) + A(B \wedge C_{\text{in}})'$$

I detta fall bildar  $A$  samt  $(B \wedge C_{\text{in}})$  bildar ett XOR-mönster. Därmed gäller att


$$\text{Sum} = A \wedge (B \wedge C_{\text{in}})$$

Parentesen har i detta fall ingen påverkan, då vi endast har XOR-operatorer, som har samma prioritet, i ekvationen:

$$\text{Sum} = A \wedge B \wedge C_{\text{in}}$$

$\text{Sum}$  kan alltså realiseras via en 3-ingångars XOR-grind med  $A$ ,  $B$  samt  $C_{\text{in}}$  som insignaler. Utsignalen ur en 3-ingångars XOR-grind är hög vid udda antal höga insignaler, i detta fall om vi har en eller tre höga insignaler. Vi noterar i sanningstabellen att  $\text{Sum}$  blir hög just då vi har en eller tre höga insignaler.

Grindnätet för heladderaren kan därmed realiseras såsom visas nedan:

 

Figur 3: Grindnät för realisering av heladderaren för hand.

Heladderaren kan realiseras i VHDL via följande modul döpt *full\_adder*:

```
-- @brief Implementation of a full adder consisting of inputs {a, b, cin} and
--         outputs {cout, sum}. The truth table is shown below:
--
--         {a, b, cin} {cout, sum}
--         000         00
--         001         01
--         010         01
--         011         10
--         100         01
--         101         10
--         110         10
--         111         11
--
-- @param inputs[in]   Inputs and carry in.
-- @param outputs[out] Carry out and sum of inputs.
```

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
entity full_adder is
    port(inputs : in std_logic_vector(2 downto 0);
          outputs: out std_logic_vector(1 downto 0));
end entity;
```


```
architecture behaviour of full_adder is
begin
```

```
-- @brief Updates the output whenever the input changes.
```

```
output_process: process (inputs) is
begin
    case (inputs) is
        when "000" => outputs <= "00";
        when "001" => outputs <= "01";
        when "010" => outputs <= "01";
        when "011" => outputs <= "10";
        when "100" => outputs <= "01";
        when "101" => outputs <= "10";
        when "110" => outputs <= "10";
        when "111" => outputs <= "11";
        when others => outputs <= "00";
    end case;
end process;
```

```
end architecture;
```

Efter kompilering av ovanstående VHDL-kod har följande krets syntetiserats. Notera att användning av en case-sats för realisering av heladderaren medförde av kompilatorn fick mer frihet att realisera grindnätet godtyckligt och valde då att använda multiplexers.

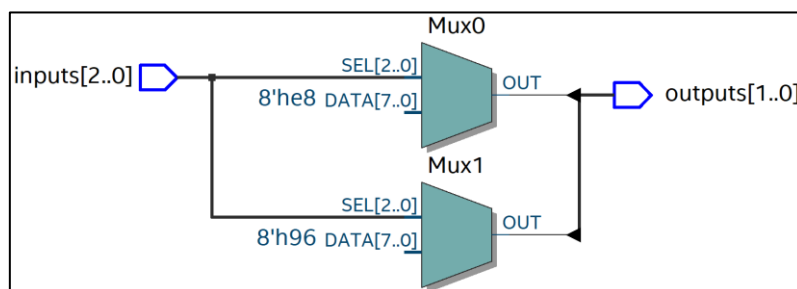

Figur 4: Syntetiserad krets för heladderaren.

## Digital konstruktion

Konstruktionen kan valideras via simulering i ModelSim. För att konfigurera simuleringen behöver vi en testbänk, såsom *full\_adder\_tb* nedan. I denna testbänk skapas en instans av modulen *full\_adder* och vi ansluter signaler *inputs* samt *outputs* till portarna med samma namn. Varje kombination 000 – 111 av insignalerna {A, B, C<sub>IN</sub>}, här i form av vektorn *inputs*, testas under 10 ns var. Simuleringstiden uppgår därmed till 80 ns:

```
-----  
-- @brief Test bench for the full_adder module. Each combination 000 - 111 of  
--       inputs {a, b, cin} is tested during 10 ns, hence the simulation time  
--       is 160 ns.  
-----
```

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.numeric_std.all;
```

```
entity full_adder_tb is  
end entity;
```

```
architecture behaviour of full_adder_tb is
```

```
-----  
-- @brief Signals used for simulating the full adder.  
-----
```

```
signal inputs : std_logic_vector(2 downto 0) := "000";  
signal outputs: std_logic_vector(1 downto 0) := "00";
```

```
begin
```

```
-----  
-- @brief Creates a full adder and connects signals for simulation.  
-----
```

```
sim_instance: entity work.full_adder  
port map(inputs, outputs);
```

```
-----  
-- @brief Tests all combinations 000 - 111 of inputs during 10 ns each.  
--       After the simulation is finished, the process is halted, else the  
--       simulation would start over.  
-----
```

```
sim_process: process is  
begin  
    for i in 0 to 7 loop  
        inputs <= std_logic_vector(to_unsigned(i, 3));  
        wait for 10 ns;  
    end loop;  
    wait;  
end process;
```

```
end architecture;
```

Genom att jämföra resultatet i ModelSim med sanningstabellen för heladderaren ser vi att konstruktionen fungerar som tänkt:

/full_adder_tb/inputs	-No ...	000	001	010	011	100	101	110	111
/full_adder_tb/outputs	-No ...	00	01		10	01	10		11

Figur 5: Resultat efter simulering i ModelSim.